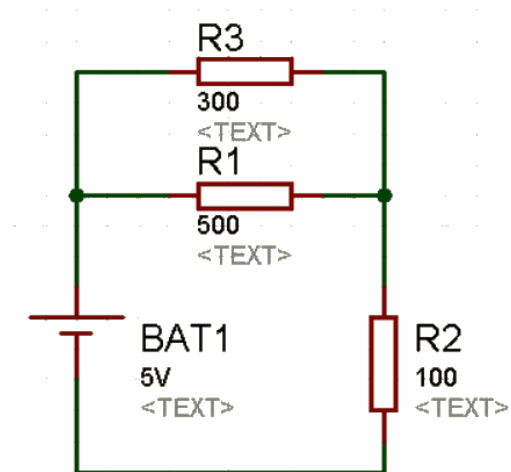


CIRCUITI RESISTIVI – ESERCIZI

Calcolare la corrente erogata dal generatore e la corrente passante per ogni resistenza dei seguenti circuiti

CIRCUITO 1



CIRCUITO 2

