

2° SIMULAZIONE 3° PROVA SCRITTA ESAME DI STATO - Tipologia B

Materia : ELETTRONICA & ELETTRONICA

Classe : 5° Aea

Cognome : Nome :

1) Descrivi il comportamento in frequenza degli Amplificatori Operazionali (sia a BJT che a JFET), con particolare riferimento ai Parametri :

- Banda passante B_w
- Slew Rate
- Prodotto Guadagno * Larghezza di Banda
- Capacità parassite

RISPOSTA

2) Descrivi il funzionamento del Trasformatore Monofase; disegna e spiega il suo circuito equivalente

RISPOSTA