

ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLE MEMORIE A SEMICONDUITTORE

Una RAM (o ROM, PROM, EPROM, etc.) contiene al suo interno un certo numero di locazioni di memoria, ciascuna costituita, in genere, da 8 flip-flop. Il numero di locazioni è sempre una potenza di 2 (2^N), in tal modo ciascuna locazione è univocamente identificata da una combinazione binaria di un corrispondente numero **N** di bit, cioè ha un **indirizzo**.

1° esempio : una Memoria da **1 Kbyte** , cioè da **1024 byte**, necessita di **10 bit** di indirizzo ($2^{10} = 1024$) e la prima locazione avrà indirizzo **0000000000**, l'ultima **1111111111** . In **HEX** si avrà rispettivamente **000 H** e **3FF H** .

2° esempio : se invece la RAM è da **32 KB** , ci vorranno **15 bit** , essendo $2^{15} = 2^5 * 2^{10} = 32 \text{ KB}$ e gli indirizzi andranno da **0000000000000000** a **1111111111111111** , cioè da **0000 H** a **7FFF H** .

All'interno della Memoria le locazioni sono disposte secondo una **matrice** , **quadrata o rettangolare**, a seconda del N° di bit .

Nel 1° caso , con **1024** locazioni e **10 bit** di indirizzo , la matrice avrà **32 colonne** e **32 righe** (infatti $32*32 = 1024$) . Queste 32 righe e 32 colonne sono connesse alle uscite di **2 decoder 5 x 32 (5 IN e 32 OUT)**.

Gli ingressi sono i bit di indirizzo. Le uscite sono attive basse . All'incrocio di ciascuna riga e di ciascuna colonna si trova una locazione : per potervi entrare bisogna che i bit presenti sulla riga e sulla colonna siano **0**.


Esempio : RAM da 8 Kbyte :

vediamo a quale locazione corrisponde il seguente indirizzo : $A_{12} A_{11} A_{10} A_9 A_8 A_7 A_6 A_5 A_4 A_3 A_2 A_1 A_0$
0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1

Supponiamo di usare i bit più significativi per le colonne e i meno significativi per le righe :

Il decoder per le colonne attiverà l'uscita \overline{Y}_{19} , essendo $(0010011)_2 = (19)_{10}$

 mentre il decoder per le righe attiverà \overline{Y}_{25} , essendo $(011001)_2 = (25)_{10}$



Le 2 uscite attivate (sulle 2 linee c'è il bit 0) permettono di accedere alla locazione avente indirizzo (C19,R25) e di effettuare l'operazione indicata dall'istruzione (lettura o scrittura) .

In una scheda di memoria per un microprocessore , però , ci sono più RAM e/o ROM , per cui l' indirizzo presente nell'istruzione deve indicare , oltre alla locazione prescelta **dentro** la Ram, anche di quale Ram, fra tante, si tratta.

Quante ce ne possono stare , sulla scheda ?


Dato che la capacità **max** di memoria di un μP a **8 bit (di dati)** e **16 (di indirizzo)** è di 2^{16} locazioni, non ci potranno essere più di **8 RAM da 8 KBYTE** ciascuna , per esempio, oppure **4 RAM da 16 KB** o altre combinazioni il cui prodotto dia **64 KB** .

La capacità della scheda può essere inferiore alla max, mai ovviamente superiore.

Chi permette di effettuare la scelta fra le varie RAM ?

Un decoder esterno, 3X8 nel primo esempio (8 RAM da 8 KB) , 2x4 nel secondo (4 RAM da 16 KB) .

 Vediamo un altro esempio : SCHEDA DI MEMORIA per μP Z80 , composta da 6 RAM da 8 Kbyte e un decoder 3 x 8 con 2 enable , G_1 attivo alto e G_2 attivo basso.



N.B. Si sono indicati i principali segnali e collegamenti solo sulla RAM 0 .

Analizziamo lo schema : dato che le RAM contengono ciascuna 8 KB , dovranno ricevere 13 bit dall' address bus dello Z80. I 3 bit + significativi dell'indirizzo (A_{15} , A_{14} e A_{13}), invece , sono inviati ai 3 IN del decoder. In base al codice binario presente su tali IN, verrà attivata la corrispondente uscita del decoder e tale uscita attiverà la RAM ad essa collegata, tramite il pin CS (attivo basso). Anche il decoder deve essere attivato : su G_1 viene fornito il livello alto, fisso,

mentre G_2 è collegato al segnale $MREQ$, che vale 0 solo quando il μP esegue un'istruzione di lavoro in memoria.

Quando il μP esegue altre istruzioni, non in memoria, $MREQ$ è disattivato, cioè vale 1 , per cui il decoder è disattivato e così pure tutto il banco di memoria.

Tutte le RAM sono fisicamente collegate ai vari BUS (ADDRESS , DATA , SUPPLY BUS) e ricevono anche 2 segnali del CONTROL BUS : le abilitazioni alla lettura e alla scrittura (RE e WE)

Soltanto la RAM abilitata dal decoder , però , risulta elettricamente collegata . Tutte le altre sono in ALTA IMPEDENZA, cioè irraggiungibili dai segnali .

INDIRIZZI DELLE 6 RAM :		A_{15}	A_{14}	A_{13}	A_{12}	A_{11}	A_{10}	A_9	A_8	A_7	A_6	A_5	A_4	A_3	A_2	A_1	A_0		
RAM 0	INIZIALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0000	H
	FINALE	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1FFF	H
RAM 1 (2000 ÷ 3FFF)		RAM 2 (4000 ÷ 5FFF)			RAM 3 (6000 ÷ 7FFF)														
RAM 4 (8000 ÷ 9FFF)		RAM 5 (A000 ÷ BFFF)																	

SISTEMA A MICROPROCESSORE

I blocchi **fondamentali** di un sistema a microprocessore comprendono :

- la memoria
- il microprocessore
- le unità input / output (**I / O**)

I collegamenti tra i blocchi avvengono grazie a collegamenti chiamati **bus**, realizzati generalmente come piste di rame sulle quali viaggiano segnali di natura **elettrica**.

Sui bus viaggiano **4 tipi di informazioni** il cui controllo è sempre a carico del microprocessore:

- dati
- istruzioni di programmi
- indirizzi
- comandi e segnalazioni varie.

I **programmi** risiedono nella **memoria** della macchina e servono a dare indicazioni sui compiti da svolgere e sulle operazioni da eseguire sui **dati**, con i dati anch'essi residenti in memoria.

Gli **indirizzi** servono a identificare e recuperare in modo univoco le **informazioni** richieste dal lavoro in corso, oppure per attivare e richiamare un'unità di **ingresso** o di **uscita**.

Il microprocessore ha **sempre** e **comunque** una posizione di **predominio** e di **controllo** su tutte le altre parti del sistema.

Il microprocessore, infatti, si fa carico anche di gestire **tutti gli altri blocchi**, ovvero richiamare, **attivare** e fermare le **unità periferiche**, sincronizzare le **operazioni** tra i vari blocchi e controllare le situazioni di **emergenza (interrupt non mascherabili)**.

Per fare tutto questo ci sono delle **linee speciali** che mettono in comunicazione i singoli **blocchi** con il **microprocessore**, in modo che il microprocessore stesso possa fornire **comandi** e ricevere **segnalazioni** in modo **veloce** e **chiaro**.

La distinzione di cui sopra comporta la successiva suddivisione delle linee che compongono il bus.

Si distinguono cioè i **4** successivi bus :

- | | | | |
|------------------------|---|---------|-----|
| • bus dati | → | DATA | BUS |
| • bus indirizzi | → | ADDRESS | “ |
| • bus di controllo | → | CONTROL | “ |
| • bus di alimentazione | → | SUPPLY | “ |

Il **bus dati** è composto da **8 linee bidirezionali**, con ognuna delle 8 linee che può essere usata sia in **entrata** che in **uscita** dal microprocessore, a seconda dell'istruzione in esecuzione.


Il **bus indirizzi** è composto da **16 linee unidirezionali** solo in **uscita** dal microprocessore.

Il **bus controllo** è composto da un numero variabile di linee unidirezionali in **ingresso** e da un numero variabile di linee unidirezionali in **uscita**.

Il **bus di alimentazione** è composto da 3 linee : **GND**, ovvero il collegamento di massa, **VCC** , ovvero l'alimentazione, e il **CLOCK**.

Il **CLOCK** è un segnale di sincronizzazione e di temporizzazione che **scandisce** le operazioni del microprocessore.

 Nella figura successiva sono illustrati i **blocchi fondamentali** di un **sistema a microprocessore** con i relativi **bus**.



(**negli schemi viene solitamente sottinteso il bus di alimentazione**)

Il **microprocessore** si incarica di **gestire** il **programma** e i suoi **dati** e di **eseguire** i **calcoli** richiesti.

Le azioni appena elencate rendono necessario che il microprocessore abbia da qualche parte, al suo interno, qualcosa che gli consenta di **prendere nota** di ciò che sta **facendo** e di trascrivere i **risultati parziali** dei suoi **calcoli**.

Ed infatti all'interno del microprocessore c'è una serie di **registri**, appunto impiegati per tutta quella serie di operazioni che devono essere svolte con **velocità**, dati i **frequenti accessi** richiesti, oppure che servono alla definizione dello **stato** del microprocessore stesso.

Tali registri sono collocati all'interno del microprocessore, e ciò **per risparmiare il tempo** che sarebbe richiesto se si impiegassero i 3 bus già esaminati.

I registri si dividono in due categorie :

- i registri generali
- i registri speciali

I registri generali non hanno uno scopo specifico, ma servono per mantenere traccia del lavoro in corso sui dati / indirizzi e vengono usati solo in determinate istruzioni.

I registri speciali, invece, servono a prendere nota di un particolare aspetto o evento relativo allo stato complessivo del microprocessore ; alcuni di essi sono utilizzati in ogni singola istruzione.

Nella figura successiva è riportato un esempio di blocchi interni di un microprocessore.

 


FIG. 1 Struttura di un µP.

- registro **PC** (**program counter**) è il registro contatore di programma, esso serve per conservare l'indirizzo della locazione successiva di memoria da analizzare, in cui è scritta la prossima istruzione da eseguire .
- registro **MAR** (**memory address register**) è il registro indirizzi, esso è un registro di parcheggio contenente l'indirizzo che è stato inviato sul bus indirizzi. E' un registro 3-state (buffer) che serve a **interfacciare l'address bus interno del μ P con quello esterno , di sistema.**
- **MDR** (**Memory data register**) è il registro di lettura e scrittura dei dati, il suo scopo è di fungere da “area di parcheggio dei dati” che :
 - devono essere posti sul bus dati verso l'esterno del microprocessore (istruzione di scrittura in MEMORIA o in PERIFERICA)
 - sono appena arrivati all'interno del microprocessore per essere manipolati secondo quanto indicato dal programma. (istruzione di lettura in MEMORIA o in PERIFERICA)

E' un registro 3-state (buffer) che serve a interfacciare il data bus interno del μ P con quello esterno, di sistema.

- **IR** (**instruction register**) è il registro di istruzione, la sua funzione è di conservare il codice operativo dell'istruzione in corso di esecuzione, per tutto il tempo necessario alla sua decodifica ed esecuzione.

Si interfaccia con una ROM in cui risiede il programma di decodifica di tutti i codici operativi .

- **ACC** (**accumulator**) è il registro accumulatore, usato nelle operazioni logiche aritmetiche perché alternativamente svolge il ruolo di :
 - sorgente di uno degli operandi dell' istruzione da svolgere all'interno dell' ALU.
 - destinazione del risultato dell' istruzione svolta all'interno dell'ALU.
- **SP** (**stack pointer**) è il puntatore all'area di stack, questo registro contiene l'indirizzo dell'ultima locazione occupata dall'area di stack (particolare area di memoria usata in alcune , ad esempio nello svolgimento delle subroutine)
- **SR** (registro di **stato**), in questo registro ogni bit ha un significato specifico visto che ognuno indica il verificarsi o meno di un evento specifico, la sua consultazione è fondamentale ogni volta che il microprocessore deve prendere una decisione sul flusso di azioni da eseguire, con i flag che sono modificati solo da operazioni di tipo logico o aritmetico
- L'**unità di controllo UC** è il referente unico del bus di controllo; in base, infatti, ai segnali di controllo eventualmente attivati, o alle istruzioni date da programma, l'unità di controllo deve prendere le sue decisioni e attivare le parti coinvolte del processore. L'unità di controllo dunque si preoccupa di identificare e decodificare l'istruzione e di conseguenza eseguire l'azione relativa. Per permettere il riconoscimento e la decodifica, in testa ad ogni istruzione, è presente il cosiddetto **codice operativo**.

- L'**ALU** lavora con la maggior parte dei registri indicati nella figura sopra riportata, tuttavia il suo lavoro ha effetto immediato sicuramente sull'accumulatore ACC (che le fornirà sicuramente uno degli operandi), e sul flag F (che conterrà indicazioni sul risultato delle operazioni).

Unità di controllo

L'unità di controllo (vedi fig. 1) comprende il *decodificatore di istruzioni* e i circuiti di *temporizzazione* che generano segnali di comando e sincronizzazione sia per il μP che per la memoria e gli altri organi esterni. Tutte le operazioni dell'unità di controllo sono a loro volta regolate e sincronizzate da un *clock*, che può essere fornito dall'esterno o generato all'interno del μP . In linea di massima l'unità di controllo

- comanda il prelievo (fetch) dalla memoria dell'istruzione indirizzata dal contatore di programma (PC) e il suo trasferimento al registro istruzioni (IR), incrementando infine il PC stesso;
- decodifica l'istruzione e precisamente il suo codice operativo contenuto nell'IR;
- esegue (execute) l'istruzione attivando con i segnali opportuni gli altri componenti della CPU e generando i segnali di controllo per la memoria o per i dispositivi di I/O.

Di solito il decodificatore di istruzioni è costituito da una memoria ROM che contiene il **microprogramma**. A ciascuna delle istruzioni che il μP è in grado di eseguire (*set di istruzioni*), ossia a ciascun codice operativo, corrisponde una sequenza di microistruzioni memorizzate in codice binario nella ROM. Pertanto, in corrispondenza di ciascun codice operativo, sulle uscite del decodificatore si presenta una sequenza di configurazioni binarie, che costituiscono i segnali di attivazione per i vari elementi del μP e dei dispositivi esterni. Si noti che i segnali prodotti dalla sequenza di codici binari sono sincronizzati con il clock o con un segnale da esso derivato.

L'attività dell'unità di controllo dipende anche da segnali forniti alla CPU da sorgenti esterne. Tali segnali, che verranno esaminati in dettaglio nel prossimo paragrafo, possono ad esempio essere la richiesta di interrompere il programma o la richiesta di liberare i bus esterni dei dati e degli indirizzi.

Temporizzazioni

L'esecuzione di ciascuna istruzione di cui è composto un programma costituisce il *ciclo istruzione*; esso prevede due fasi distinte chiamate rispettivamente fase di *fetch*, o di prelievo dell'istruzione dalla memoria, e fase di *execute* o di esecuzione vera e propria.

Mentre la fase di fetch è sostanzialmente uguale per tutte le istruzioni, lo sviluppo della fase di execute dipende dal tipo di istruzione, e quindi dal suo codice operativo, e dal tipo e dalla posizione (memoria, registro interno, ecc.) degli operandi. In ogni caso, il ciclo istruzione è sempre costituito da una sequenza di passi, chiamati *cicli macchina (CM)*, del tipo illustrato in fig. 7. Durante ciascun ciclo macchina la CPU esegue una delle seguenti operazioni fondamentali:

- fetch dell'istruzione;
- lettura o scrittura di dati in memoria;
- lettura o scrittura di dati in un dispositivo periferico;
- operazione interna alla CPU stessa.

A queste si aggiungono le operazioni che la CPU deve avviare in risposta a segnalazioni provenienti dall'esterno, siano esse interruzioni o richieste di controllo dei bus.

Poiché i μP sono circuiti, o macchine, *sequenziali sincroni*, tutte le azioni che vengono intraprese durante un ciclo macchina sono sincronizzate da un segnale di cadenza; in altri termini la CPU attiva i vari segnali, interni ed esterni, in corrispondenza di determinate transizioni e livelli del clock. Ciascun periodo o *ciclo di clock* (detto anche *stato macchina*) rappresenta l'intervallo di tempo durante il quale viene eseguito il più piccolo passo di elaborazione ossia una microoperazione. Si può aggiungere che ciascuna microoperazione

 


Fig. 7.9 - Il ciclo istruzione comprende più cicli macchina ciascuno dei quali è costituito da più cicli di clock.


è determinata da un insieme di microcomandi: tale insieme corrisponde ad una *microistruzione* memorizzata nella ROM del decodificatore di istruzioni (vedi unità di controllo). In fig. 7 si vede ad esempio che il ciclo macchina CM1, o di fetch, dura quattro periodi di clock mentre i cicli successivi solo tre.

Di solito il segnale di cadenza per la CPU è proprio il clock fornito dall'esterno attraverso la linea *CLOCK* o generato internamente. In alcuni μP invece, ciascun ciclo di clock è suddiviso in *sottocicli* che temporizzano la CPU per l'esecuzione di passi di livello ancora inferiore. I sottocicli possono essere generati combinando più fasi di clock, applicate esternamente o ricavate da un clock singolo.

PIEDINATURA DI UN MICROPROCESSORE A 8 BIT

Piedinatura dello Z80.


FIG.8

 

CICLI MACCHINA DI UN μP (es: Z80)

- CICLO M1 (fetch+decodifica+refresh)
- CICLI LETTURA / SCRITTURA IN MEMORIA
- CICLI LETTURA / SCRITTURA IN PERIFERICA
- CICLI DI INTERRUPT (MASCHERABILE E NON)
- CICLO DI RICHIESTA DEI BUS
- CICLO DI HALT
- CICLO DI RESET

 Esempio di interfacciamento HW con 16 chip di RAM



SW : esempio di istruzioni di lavoro in Memoria

- LETTURA LDA, (nn)H
- SCRITTURA LD(nn)H, A

Durante il ciclo di Lettura in Memoria, che dura come minimo 3 Tck ma può essere prolungato su richiesta della Memoria stessa, se questa è più lenta rispetto alla CPU, tramite il segnale di WAIT, vengono attivati determinati segnali di controllo, in ben precisi istanti di tempo e con riferimento ai fronti di salita o di discesa del CK.

Viene dapprima messo sull' Address Bus l' indirizzo della locazione in cui si vuole leggere e tale indirizzo vien decodificato su 2 livelli :


- I bit + significativi, **A15 ÷ A12**, sono connessi ai 4 IN (IN3 ÷ IN0) di un DECODER 4x16, abilitato dal segnale MREQ generato dall'istruzione e provocano l'attivazione (al livello BASSO) dell'uscita corrispondente al codice binario presente in IN, es : 0000 >>> **Y0**, la quale attiverà il chip RAM 0 (**un solo chip tra i 16 disponibili**)
- I bit rimanenti, **A11 ÷ A0**, sono collegati agli IN INDIRIZZI di tutti i 16 chip di RAM e vengono decodificati, come già visto, dai decoder interni di Riga e di Colonna. Come risultato della decodifica, verrà attivata **una sola uscita tra le 64 possibili**, per ciascuno dei 2 decoder di colonna e di riga : questi 2 segnali, insieme, sbloccheranno (toglieranno dallo stato di HZ) la corrispondente locazione di memoria (**una sola tra le 4096, contenute in ogni chip di RAM**)

Ciascun chip di RAM riceve anche i segnali di controllo di lettura e scrittura.

Un volta individuata la locazione, il dato in essa contenuto viene posto sul DATA BUS di sistema e trasferito, durante l'ultimo Tck del ciclo macchina di lettura in Memoria, nel registro specificato dall'istruzione in corso, in questo esempio l' Accumulatore, previo transito attraverso il MDR, buffer di interfaccia tra il DATA BUS di sistema e quello interno al microProcessore.

In modo analogo avviene il trasferimento dati durante il ciclo di SCRITTURA IN MEMORIA.

Ciclo di lettura/scrittura con le periferiche. Per quanto riguarda il dialogo con i dispositivi di input/output (fig. 7a), il gioco dei segnali è sostanzialmente lo stesso, tranne che è \overline{IORQ} ad andare attivo in luogo di \overline{MERQ} , e solo le 8 linee più basse dell'address bus sono coinvolte nell'indirizzamento. Anche qui un dispositivo lento può chiedere tramite \overline{WAIT} l'inserimento di cicli di attesa. A differenza della scrittura/lettura in memoria, un ciclo d'attesa T_w è comunque inserito "d'ufficio". In figura è riportata una semplice porta per l'input e l'output di un byte. L'input è servito da un buffer 3-state, l'output da un latch, entrambi naturalmente a 8 bit. Il segnale di abilitazione del 3-state e il clock del latch, entrambi supposti attivi bassi, sono dedotti rispettivamente dal \overline{RD} e dal \overline{WR} dello Z80, condizionati da un riconoscimento di indirizzo e dall'attivazione di \overline{IORQ} . Qui il decoder è una semplice rete combinatoria che attiva la propria uscita SEL quando l'indirizzo su $A_7..A_0$ è quello impostato e \overline{IORQ} è basso.

 

Il trasferimento di informazioni fra la CPU, corredata della relativa memoria, e il mondo esterno avviene attraverso i dispositivi periferici ossia gli organi di ingresso-uscita (I/O); esso riguarda essenzialmente il caricamento di programmi in memoria e il loro eventuale salvataggio su memorie di massa, l'acquisizione e/o la memorizzazione dei dati da elaborare, il trasferimento all'esterno dei risultati delle elaborazioni.

Gli innumerevoli tipi di dispositivi periferici, si differenziano profondamente oltre che per il ruolo che svolgono, per le loro caratteristiche funzionali ed elettriche. Per questo motivo vengono connessi alla CPU attraverso specifici circuiti di interfaccia (*interfacce di I/O*) che provvedono alla sincronizzazione e all'adattamento funzionale ed elettrico dei segnali che devono essere scambiati.

In linea generale un circuito di interfaccia è connesso da un lato al dispositivo periferico di I/O che deve pilotare e dall'altro alle linee esterne della CPU, il bus dati, il bus indirizzi ed eventuali linee di controllo. Ogni dispositivo di interfaccia comprende uno o più *canali di comunicazione*, in genere bidirezionali, che consentono lo scambio di dati in un senso e nell'altro fra la CPU e l'unità periferica; tali canali sono denominati *porte di I/O (I/O port)*. La larghezza massima di una porta è pari al numero di linee del bus dati anche se il numero di bit del dato in trasferimento possono essere in numero inferiore. Le informazioni che vengono scambiate possono infatti essere dati veri e propri o parole di controllo, ossia sequenze di bit che condizionano determinate funzioni dell'interfaccia o dell'unità periferica.

Esistono *interfacce* dedicate e programmabili, seriali o parallele, per i vari processori. (SIO Z80, PIO Z80) Esse permettono il colloquio con *periferiche* semplici di OUT, come LED, interruttori, relais, per cui basta una sola linea di uscita oppure con periferiche più complesse come un DAC, per cui si usano tutte le uscite, in parallelo.

Analogamente, per quanto riguarda le periferiche di IN, potranno essere molto semplici (sensori digitali a un solo bit, per segnalare il superamento di un valore di soglia da parte di una grandezza fisica) o più complesse (ADC).

Va anche detto che le periferiche più complesse, come monitor (OUT), scanner (IN), dispongono di un CONTROLLER (HW) e di un DRIVER (SW) per dialogare con un microP.


INTERFACCIAMENTO TRA ADC E MICROPROCESSORE

Free running mode

Il modo più semplice per usare un convertitore A/D è il cosiddetto free running mode: consiste nel collegare direttamente l'uscita di fine conversione (**EOC**) con l'ingresso di inizio conversione (**SOC**) del convertitore.

In questo modo al termine di ogni conversione ne viene avviata una nuova automaticamente, senza nessun intervento dall'esterno e il periodo di campionamento coincide esattamente col tempo impiegato dal convertitore per effettuare una conversione.

 Si consideri, a titolo di esempio, lo schema seguente, basato sul convertitore AD0804. Nello schema sono stati indicati solo i pin fondamentali per la comprensione del meccanismo di free running.



Si tratta di un convertitore a 8 bit, con uscite DB0, DB1,... DB7.

Il segnale analogico di ingresso viene applicato in modo differenziale (senza riferimento a massa) fra i piedini **Vin(+)** e **Vin(-)**.

Gli ingressi CS e RD, **attivi bassi**, sono collegati a massa in modo da attivare sempre l'integrato e abilitarne le uscite.


L'ingresso di inizio conversione (denominato WR) è collegato direttamente con l'uscita di fine conversione (INTR), di modo che ogni conversione terminata ne avvil un'altra.

L'interruttore in ingresso serve per avviare la prima conversione (è necessario, altrimenti la sequenza di conversioni non inizierebbe mai).

Questa soluzione è semplice, ma presenta l'inconveniente di **non poter modificare il periodo di campionamento**. Inoltre il periodo di campionamento non viene temporizzato in modo preciso, poichè dipende essenzialmente dai ritardi interni all'ADC.

Interfacciamento con un microprocessore

 Una possibilità più evoluta consiste nell'interfacciare il convertitore ADC con un microprocessore (μP), come mostrato in modo sintetico nella figura seguente:



In questo caso il μP si occupa di avviare ciascuna conversione e di leggere i valori presenti sui pin di uscita al termine di ogni conversione. Il periodo di campionamento viene in questo caso gestito dal μP stesso (**temporizzazione software**) oppure tramite hardware esterno (**temporizzazione hardware**).

Per temporizzazione software si intende l'esecuzione da parte del μP , all'inizio di ogni ciclo di regolazione, di un ciclo di ritardo di durata pari al periodo di campionamento.

Questo tipo di temporizzazione è poco costosa, in quanto non richiede hardware aggiuntivo, ma presenta lo svantaggio di essere piuttosto imprecisa, soprattutto per periodi di campionamento molto lunghi.

Inoltre **durante il ciclo di ritardo il μP risulta impegnato inutilmente** e non può essere usato per altri scopi.

La soluzione alternativa è costituita dalla cosiddetta temporizzazione hardware.

In questo caso è necessario usare un timer esterno, cioè un dispositivo in grado di inviare al μP un segnale di interruzione (*interrupt*) allo scadere di ogni periodo di campionamento.


Ogni volta che il μP riceve un segnale di interrupt dal timer, esso esegue una opportuna **routine di servizio dell'interrupt**, all'interno della quale viene acquisito un campione digitale.

Gestione dello start of conversion

Allo scadere di ogni periodo di campionamento, il μP avvia la conversione inviando all'ADC un segnale impulsivo di start of conversion (SOC).

Ciò avviene eseguendo sul microprocessore una istruzione di invio dati a periferica (OUT) all'indirizzo del convertitore (il valore inviato con tale istruzione non ha nessuna importanza, dal momento che l'istruzione serve solo per attivare l'indirizzo dell'ADC).

 Lo schema di riferimento è mostrato in figura:



Nello schema in figura il segnale di start of conversion è attivo a **livello basso**.

Per avviare la conversione, il microprocessore genera un segnale di scrittura su periferica (attivo anch'esso a livello basso) ; supponiamo invece che il decoder di indirizzo produca un segnale a livello alto, il quale viene inviato all'ADC.

La porta OR pertanto produce un impulso di SOC a livello basso quando il μP effettua un'operazione di scrittura all'indirizzo del convertitore.

Gestione dell' end of conversion

Una volta avviata la conversione, l'ADC segnala la fine della conversione, portando a livello basso un' opportuna linea di uscita detta di end of conversion (EOC).

La lettura del dato convertito non può avvenire dunque immediatamente dopo l'impulso di SOC, ma occorre prima attendere che l'ADC abbia completato la conversione.

Il modo più semplice per risolvere il problema consiste nel non testare il valore della linea di end of conversion.


In pratica basta far eseguire al μP un ciclo di ritardo di durata opportuna fra l'avvio della conversione e la lettura del dato convertito.

Lo svantaggio è che, per assicurare una corretta conversione in tutti i casi, occorre sovradimensionare la durata del ciclo di ritardo ed in tale modo la gestione del tempo non viene ottimizzata.

Un'altra possibilità consiste nell'interrogare ciclicamente in **polling** la linea EOC del convertitore.

L'interrogazione ciclica avviene eseguendo sul microprocessore una istruzione di lettura da periferica (IN) all'indirizzo assegnato alla linea EOC.

 Lo schema di riferimento è mostrato in figura:



L'alternativa più complicata per la gestione dell'EOC (ma anche quella che ottimizza la gestione dei tempi) consiste nel generare un segnale di interrupt al μP ogni volta che è terminata una acquisizione.

La routine di servizio dell'interrupt si occupa quindi di leggere il valore digitale convertito.

Su alcuni ADC la gestione ad interrupt dell'end of conversion è suggerita dal nome stesso del segnale usato per segnalare la fine della conversione (INTR). In pratica basta collegare direttamente l'uscita INTR dell'ADC con l'ingresso di interrupt del μP (se non vi sono altri segnali di interrupt da gestire).