

SIMULAZIONE 2° PROVA D'ESAME : TEMA DI ELETTRONICA

Un'azienda vuole monitorare vari parametri ambientali (Temperatura dell'aria, Pressione atmosferica, Velocità del vento) e la Potenza elettrica continua generata da un pannello fotovoltaico.

- Per la Temperatura si utilizza il sensore **AD590**, avente una sensibilità **S=1 [$\mu\text{A}/\text{K}$]**, con uscita nulla per **T = 0 [K]**. Si assume un funzionamento lineare su un Range di Temperatura di **-10 ÷ +40 [° C]**
- Il sensore di Pressione Atmosferica, risponde con un' uscita di **4 ÷ 20 [mA]**, lineare su un Range di Pressione di **800 ÷ 1100 [mBar]**
- Il sensore di Velocità del vento (Anemometro), già condizionato, genera in uscita una tensione sinusoidale con ampiezza variabile tra **0 ÷ 5 [V]** e frequenza variabile tra **0 ÷ 600 [Hz]**, con funzionamento lineare su un Range di Velocità di **0 ÷ 150 [Km/h]**
- Il pannello fotovoltaico può produrre una corrente massima di **3 [A]** e una tensione massima di **18 [V]**
Questi valori massimi si riducono notevolmente a seconda della quantità di luce solare che raggiunge gli elementi.
Per monitorare, nelle ore diurne, la potenza elettrica prodotta nelle varie condizioni climatiche, si misurano la tensione e la corrente fornite dal pannello.
Per misurare la corrente si utilizza un sensore ad effetto Hall che ha un'uscita lineare in corrente, secondo la seguente proporzione :

- Se la corrente misurata è **0 [A]**, in uscita la corrente vale **0 [mA]**
- Se la corrente misurata è **15 [A]**, in uscita la corrente vale **15 [mA]**

Le due grandezze (tensione e corrente) da misurare devono essere convertite in due tensioni comprese tra **0 e 5 [V]** per essere adattate all'ingresso del convertitore analogico-digitale impiegato, che deve garantire un **Rapporto Segnale / Rumore** di almeno **72 [dB]**
Tutti questi dati devono essere rilevati ogni **3** minuti, conservati in una memoria di tipo flash e una volta al giorno devono essere inviati ad un personal computer per produrre una statistica.

Il candidato, fatte le ipotesi aggiuntive ritenute opportune :

1. Determini e descriva lo schema a blocchi del sistema d'acquisizione dati per le grandezze elencate, utilizzando un microcontrollore o un microprocessore conosciuto, proponendo eventuali soluzioni alternative.
2. Progettii il condizionamento dei segnali in uscita dai vari sensori.
3. Descrivra il tipo di convertitore analogico-digitale idoneo per questo impiego, determinando l' eventuale necessità di Sample/Hold e Filtri di pre-Sampling.
4. Determini la capacità minima della memoria flash (per 1 giorno di acquisizione dati).
5. Descrivra l' interfacciamento tra i segnali di controllo del $\mu\text{P} / \mu\text{C}$ e i vari blocchi del sistema.
6. Individui i moduli principali del software di controllo e ne progetti uno, a scelta in pseudocodice o in un linguaggio di sua conoscenza.

(consegnare domande 1-5-6 su fogli diversi dalle 2-3-4)

PUNTO 1. *Il candidato, fatte le ipotesi aggiuntive ritenute opportune, determini e descriva lo schema a blocchi del sistema d'acquisizione dati per le grandezze elencate, utilizzando un microprocessore o un microcontrollore.*


La catena di acquisizione dei segnali dei 5 trasduttori può essere costituita da :

➤ 4 circuiti di condizionamento, con uscita analogica in tensione con Range **$0 \div 5 \text{ [V]}$** :

1. Convertitore I/V con recupero offset (a 1 solo studio), per il sensore di Temperatura ambientale AD590
1bis. Convertitore I/V invertente + Sommatore invertente con recupero offset
2. Convertitore I/V invertente + Sommatore invertente con recupero offset e attenuazione, per il sensore di Pressione ambientale
2bis. Convertitore I/V non invertente + Differenziale con recupero offset e attenuazione
3. Convertitore I/V non invertente, per il sensore di corrente del Pannello Fotovoltaico
3bis. Convertitore I/V invertente + Sommatore invertente con $G = -1$
4. Partitore resistivo bufferizzato, per il sensore di tensione del Pannello Fotovoltaico
4bis. Attenuatore invertente con A.O. + Amplificatore invertente con $G = -1$
(L'anemometro non richiede condizionamento, ma filtraggio e campionamento/mantenimento)

- Un Multiplexer analogico
- Un filtro attivo Passa-Basso del 3° ordine con $G=1$
- Un circuito Sample/Hold
- Un ADC a successive approssimazioni con numero di bit adeguato a garantire un Rapporto S/N di $72[\text{dB}]$ e tempo di conversione di qualche decina di $[\mu\text{s}]$
- Una Flash Memory di sufficiente capacità per conservare i dati acquisiti in una giornata
- Una logica di controllo / decodifica per comandare il MUX, il S/H, l'ADC , la memoria flash
- Un microprocessore per gestire l'intero sistema

SCHEMA A BLOCCHI

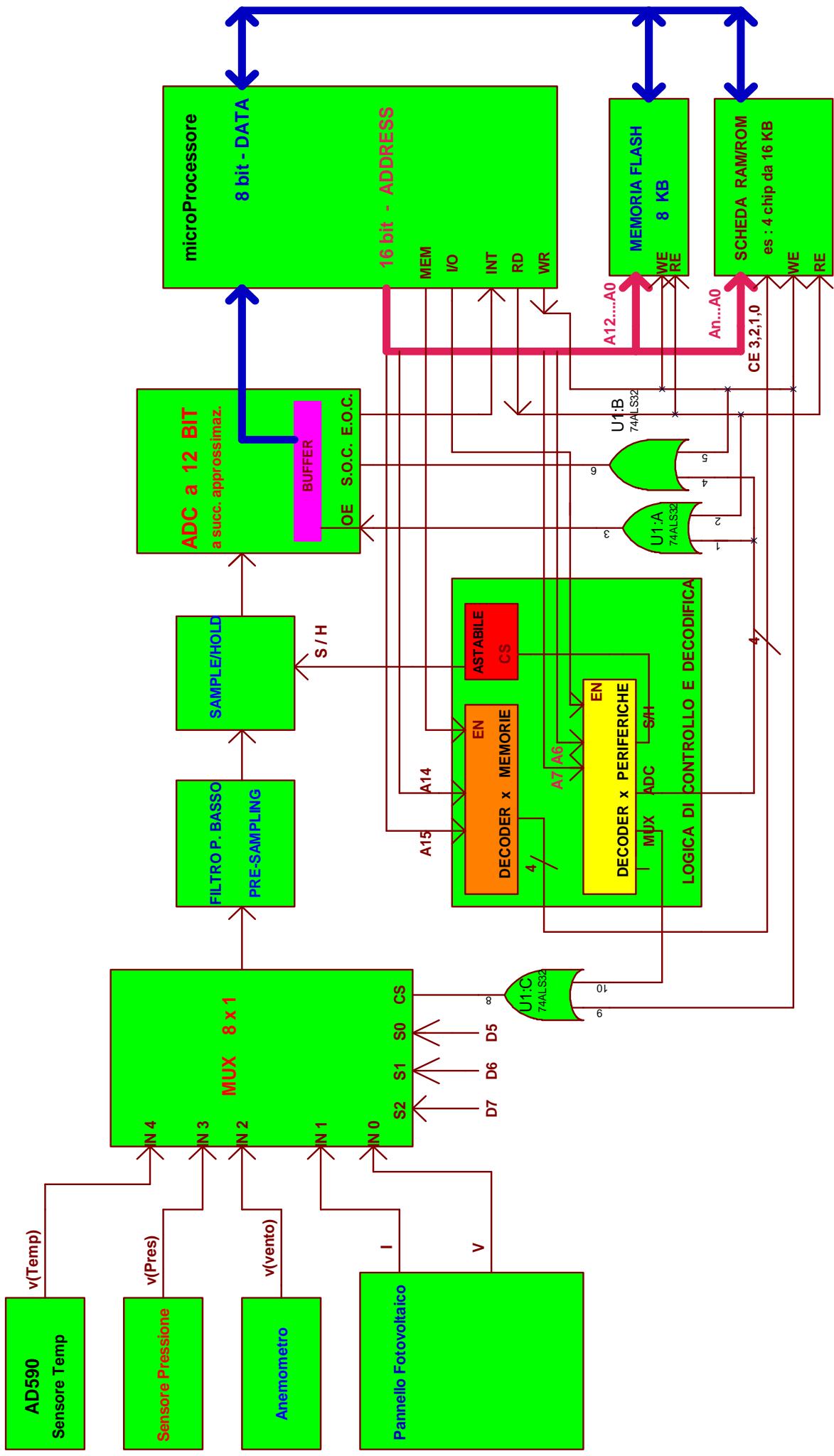

PUNTO 2. Progettati il condizionamento dei segnali in uscita dai vari sensori.

2.1. SENSORE DI TEMPERATURA AD590 [<http://moodle.wv3.calvino.ge.it/moodle/mod/resource/view.php?id=2911>]

Essendo la Temperatura ambiente compresa tra -10 e $+40$ [$^{\circ}$ C], cioè $+263$ e $+313$ [K], la corrente variabile $i(T)$ fornita dal sensore sarà compresa tra **-263 e -313 [uA]** (si ottiene il verso uscente dal nodo A ed entrante nel trasduttore alimentandolo con tensione negativa, es : -15 [V]).

Il circuito (Convertitore invertente I/V) opera un recupero offset in corrente, comandando algebricamente a $i(T)$ una corrente continua I_{off} di valore opposto al massimo relativo, cioè $I_{off} = +263$ [uA].

Otteniamo tale valore collegando a $V_{CC} = +15$ [V] un resistore R_2 pari a $I_{off} = V_{CC} / R_2$, cioè $R_2 = 15 / 0,263 = 57,034$ [$k\Omega$].

Per ottenere la migliore approssimazione useremo una $R = 56$ K della serie **E48** con in serie un Trimmer da 5 K.

La corrente $i_f = i(T) - I_{off}$ sarà perciò compresa tra **0 e 50 [uA]**. Come si vede in Fig1, la $v_{out} = R_f * i_f$ sarà compresa tra **0 e 5 [V]** se $R_f = 100$ K

[Per semplicità nella simulazione con ISIS-PROTEUS si è usato, come trasduttore, un generatore di corrente sinusoidale]


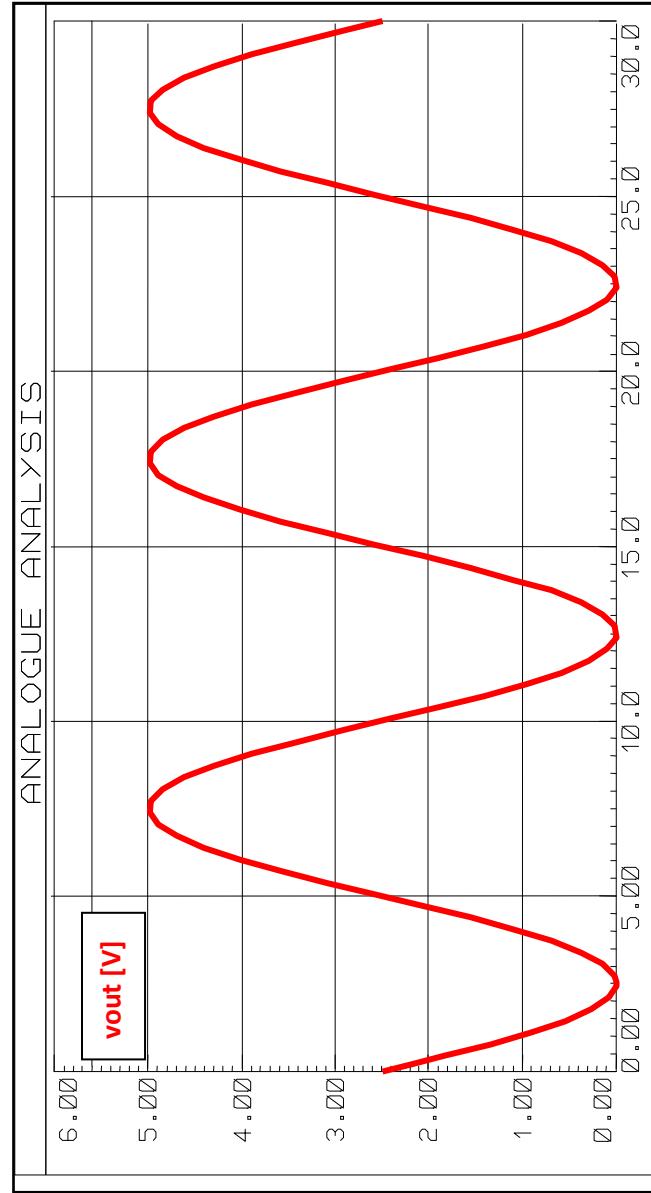
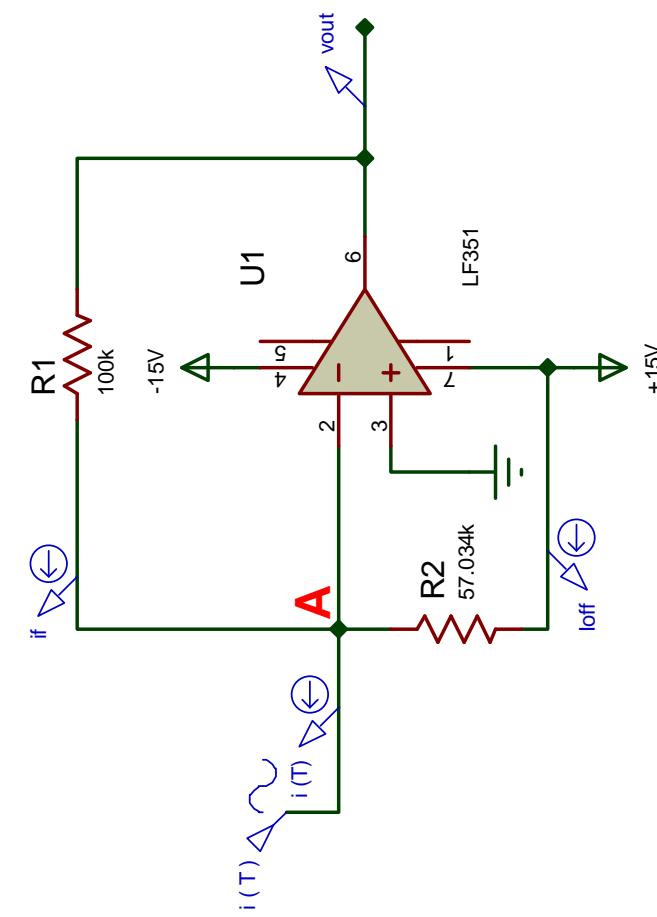
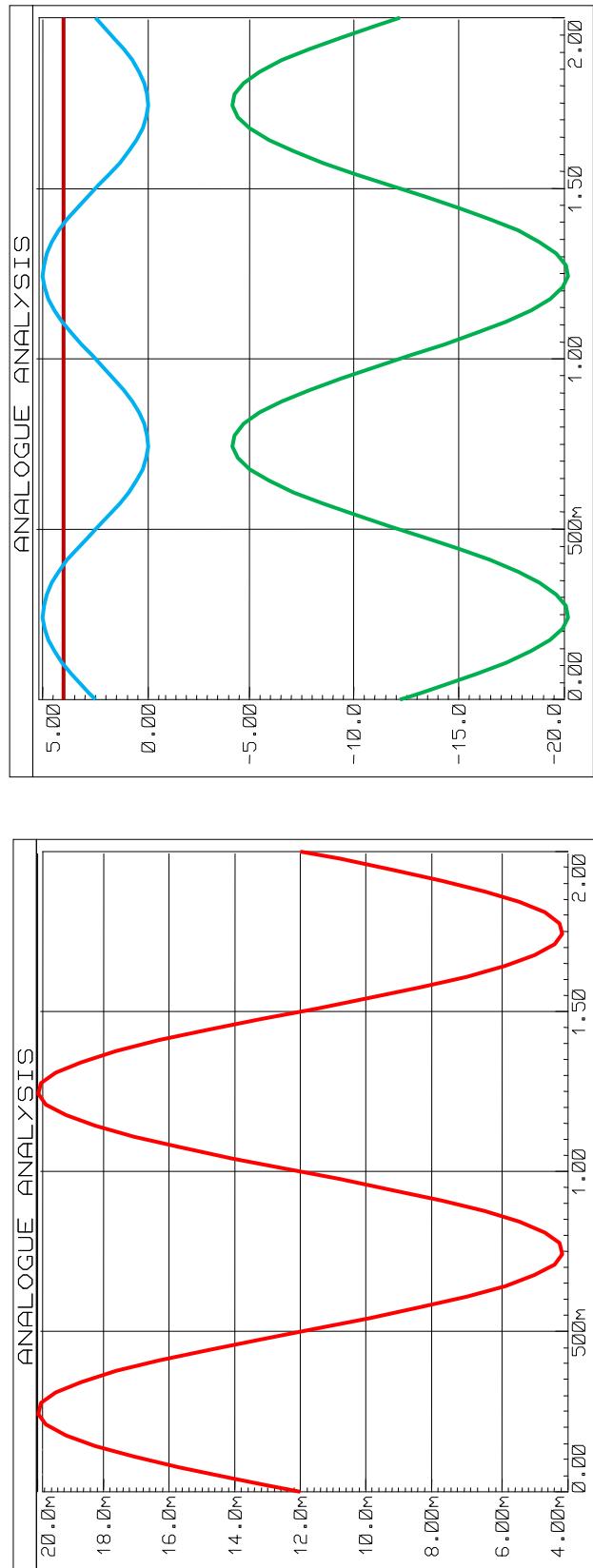


Fig 1

2.2. SENSORE DI PRESSIONE ATMOSFERICA

Fig 2

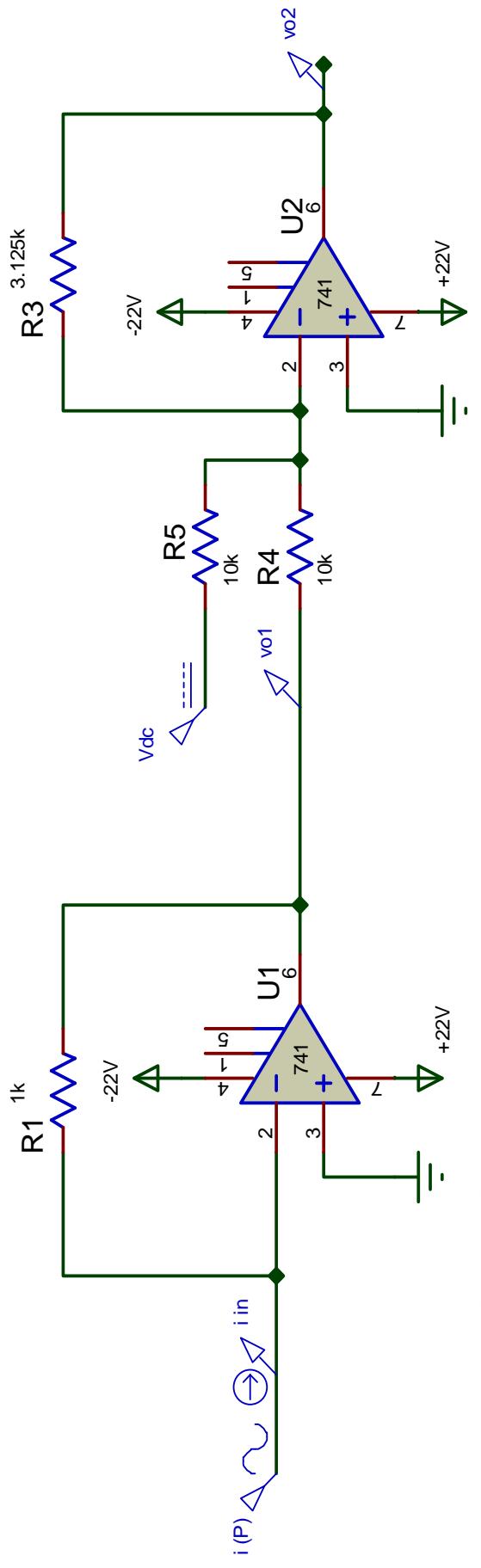

Scelto un A.O. con dinamica di alimentazione sufficiente, es uA741I / uA741M, [<http://moodle.w3.calvino.ge.it/moodle/mod/resource/view.php?id=2909>]

si implementa un circuito a 2 stadi invertenti, con recupero dell' offset nel 2°.

Il 1° studio realizza un **convertitore I/V invertente** e trasforma la $i(P)$ in una tensione : $i(P) = 4 \div 20 \text{ [mA]}$ $\ggg v_{o1} = -R1 * i(p) = -4 \div -20 \text{ [V]}$

Il 2° studio realizza un **sommatore invertente** : essendo $v_{dc} = +4 \text{ [V]}$ $\ggg (v_{o1} + v_{dc}) = 0 \div -16 \text{ [V]}$

Fissando il Guadagno $G2 = -R3/R4 = -5 / 16 = -0,3125 \ggg v_{o2} = 0 \div 5 \text{ [V]}$

2.3. ANEMOMETRO



Il sensore fornisce un' uscita già condizionata e pronta per l' ADC, sarà però indispensabile usare un filtro di Pre-Sampling e un Sample/Hold (vedi pt.3)

2.4. PANNELLO FOTOVOLTAICO – SENSORE AD EFFETTO HALL

La sensibilità del sensore è 1 [mA] / [A] , per cui la max corrente in uscita sarà di 3 [mA] e il Range di uscita sarà $0 \div 3 \text{ [mA]}$

Il pannello fornisce la Potenza max $P_{max} = 3 * 18 = 54 \text{ [W]}$ su un carico pari a $R_L = 18/3 = 6 \text{ [\Omega]}$

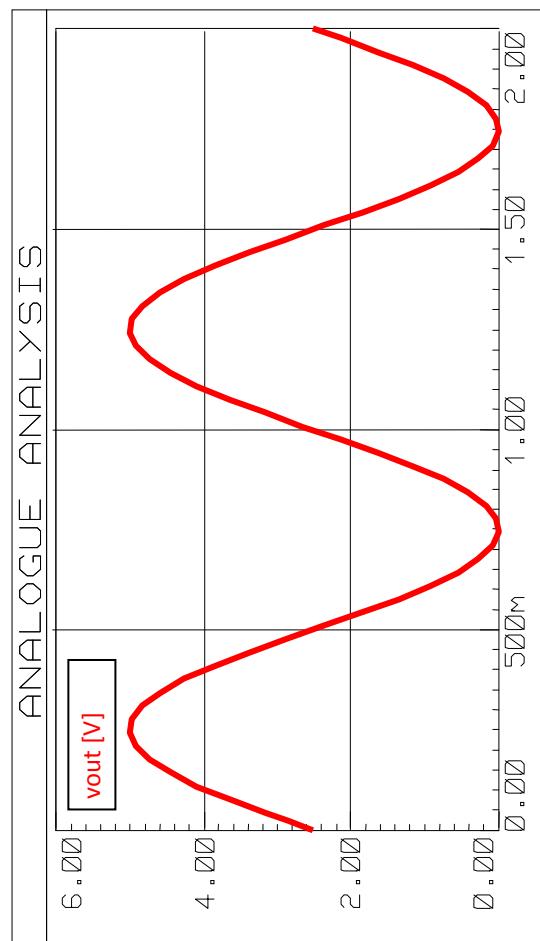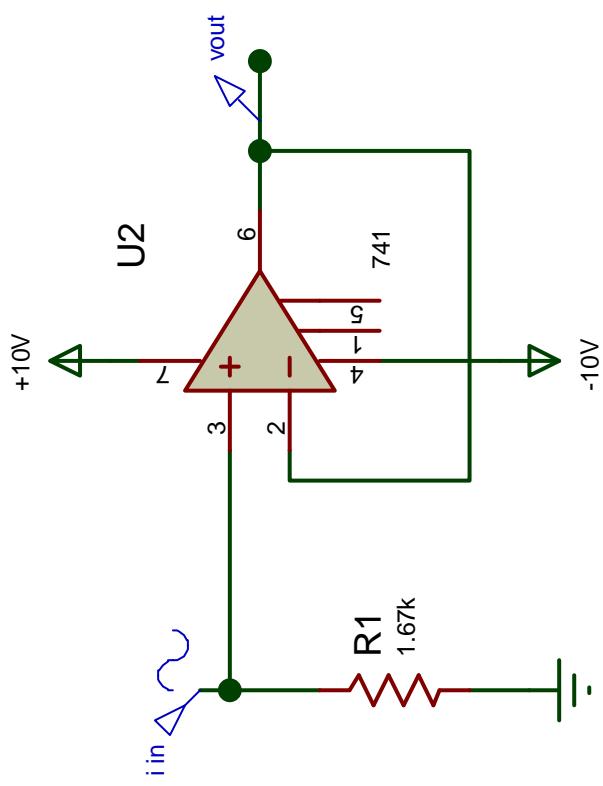Nell' ipotesi che la resistenza equivalente interna del sensore (circuito equivalente di Norton) sia abbastanza elevata, possiamo utilizzare un convertitore I/V non invertente, con resistenza di ingresso $R1$ pari a $5/3 = 1,67 \text{ [k\Omega]}$, in modo che $v_{out} = 0 \div 5 \text{ [V]}$



2.5. PANNELLO FOTOVOLTAICO – condizionamento segnale di tensione, dal Range 0 ÷ 18 a 0 ÷ 5 [V]

Il pannello fornisce una tensione continua compresa tra **0 e 18[V]**, che dev'essere ridotta al Range **0 ÷ 5 [V]**.

A tale scopo si usa un partitore resistivo bufferizzato, per poterlo disaccoppiare elettricamente dal resto del circuito a valle.

Potrebbe essere opportuno disaccoppiare il partitore, con un altro buffer analogico, anche verso monte, per non caricare il Pannello Fotovoltaico, ma un semplice calcolo dimostra come ciò non sia necessario : infatti la max corrente assorbita dal partitore è $I_{partmax} = V_{max} / (R_1+R_2) = 18 / 138,5 = 0,13 \text{ [mA]}$, pari a $0,13/3000 * 100 = \mathbf{0,0043 \% * I_{max(pannello)}}$, evidentemente trascurabile.


Fissato il valore di **R₂ = 100 [kΩ]**, si determina il valore di **R₁** :

$$5 = 18 * R_1 / (R_1 + R_2)$$

$$5R_1 + 500 = 18 R_1$$

$$13R_1 = 500$$

$$\mathbf{R_1 = 500/13 \approx 38,5 [k\Omega]}$$

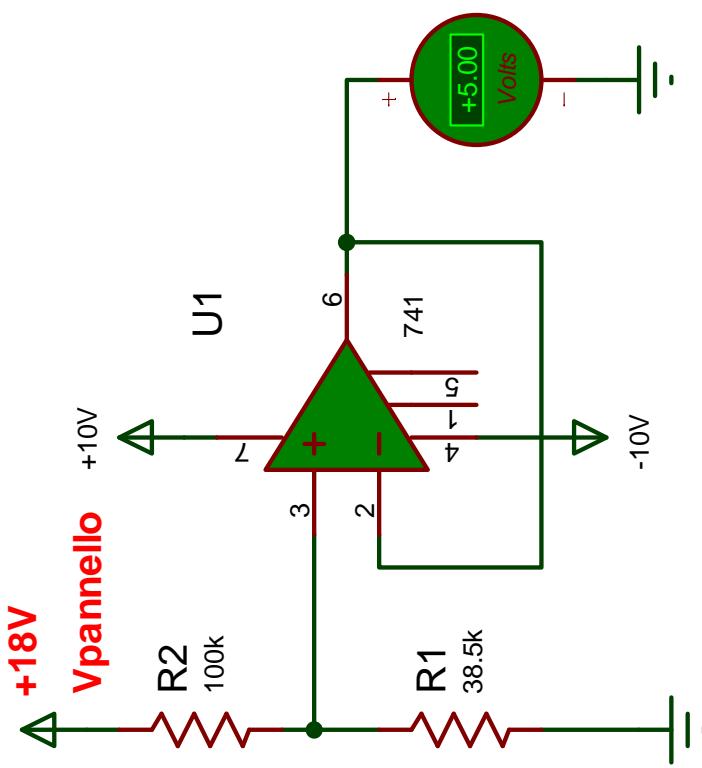

PUNTO 3. Descrivere il tipo di convertitore analogico-digitale idoneo per questo impiego, determinando l'eventuale necessità di Sample/Hold e Filtri di pre-Sampling

Determino il numero di bit dell' ADC dal Rapporto S/N = 72 [dB] $\ggg S/N = 10^{72/20} = 3981 \ggg N \equiv q/2 = \text{errore di quantizzazione} = 5 / 3981 = 1,26 \text{ [mV]}$
 $2^{n+1} > 3981 \ggg n+1 = 12 \ggg n = 11$

Scelgo **n=12**, non essendoci ADC in commercio a 11 bit

Con 12 bit , l' errore di quantizzazione è pari a $5/2^{13} = 0,61 \text{ [mV]}$
 Il testo non fornisce specifiche circa la velocità di conversione, date le caratteristiche dei segnali e la precisione richiesta si sceglie un ADC a successive approssimazioni, con Tempo di conversione di qualche decina di microsecondi.

L' unico segnale che varia velocemente è quello dell' anemometro, che può raggiungere un'ampiezza di **5 [V]** e una frequenza di **600 [Hz]**

Calcoliamo in quanto tempo un segnale sinusoidale con tali valori di ampiezza e frequenza varia di 0,61 [mV] :

$$v(t) = 5 \sin(2\pi 600t) \ggg dv(t)/dt = 5\cos(2\pi 600t) * 2\pi 600$$


nel punto di max pendenza (origine) la derivata (coeff. Angolare **m** della retta tangente alla curva) vale $5 * 2\pi 600 = 18850 \text{ [V/s]}$
 la retta tangente nell' origine ha equazione $y = mt \ggg$ uso questa equazione per calcolare in quanto tempo la variazione y è pari a $q/2$:

$$0,00061 = 18850 * t \ggg t = 0,00061/18850 = 0,000000325 \text{ [s]} = 325 \text{ [ns]}$$

Dato che in soli 325 [ns] il segnale subisce una variazione pari a $q/2$, ed essendo T_{conv} molto superiore, è **necessario** usare un Sample / Hold e un filtro di pre-sampling .

Essendo la fmax del segnale **600 [Hz]**, si sceglie come freq di campionamento del S/H un valore superiore al doppio, **fc=1500 [Hz]** e una freq di taglio del filtro **ft = 700 [Hz]**, per salvaguardare il più possibile la parte alta della banda del segnale.


SAMPLE / HOLD :

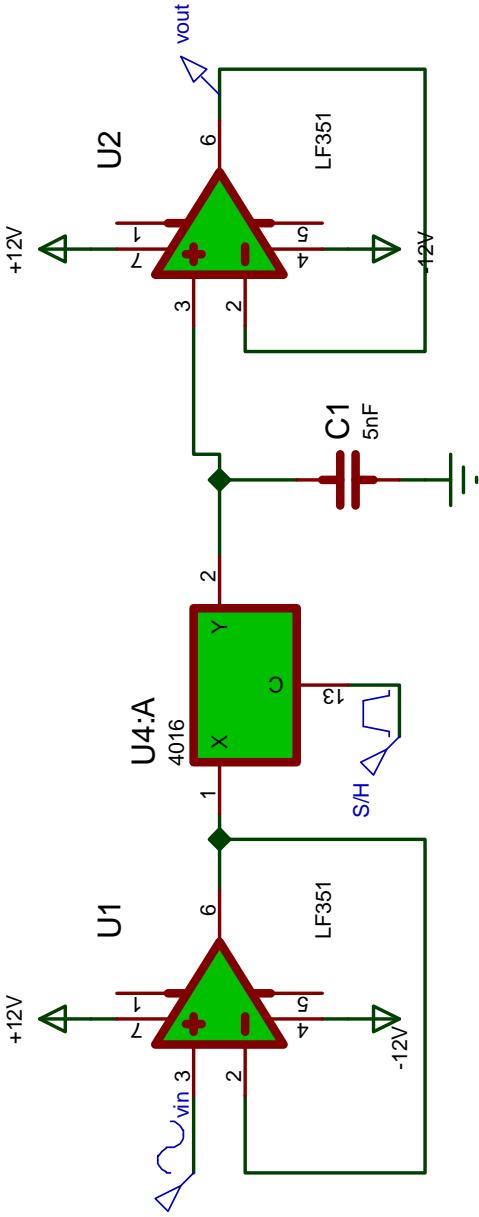

FILTRO DI PRE-SAMPLING : filtro attivo Passa – Basso del 3° ordine, non invertente, con $G \approx 1$

$$F_t = 1 / 2\pi * R C = 700 \text{ [Hz]}$$

$$\text{pongo } C = 100 \text{ [nF]} \quad >>> R = 2,274 \text{ [k}\Omega\text{]} \text{ (TRIMMER da 5k)}$$

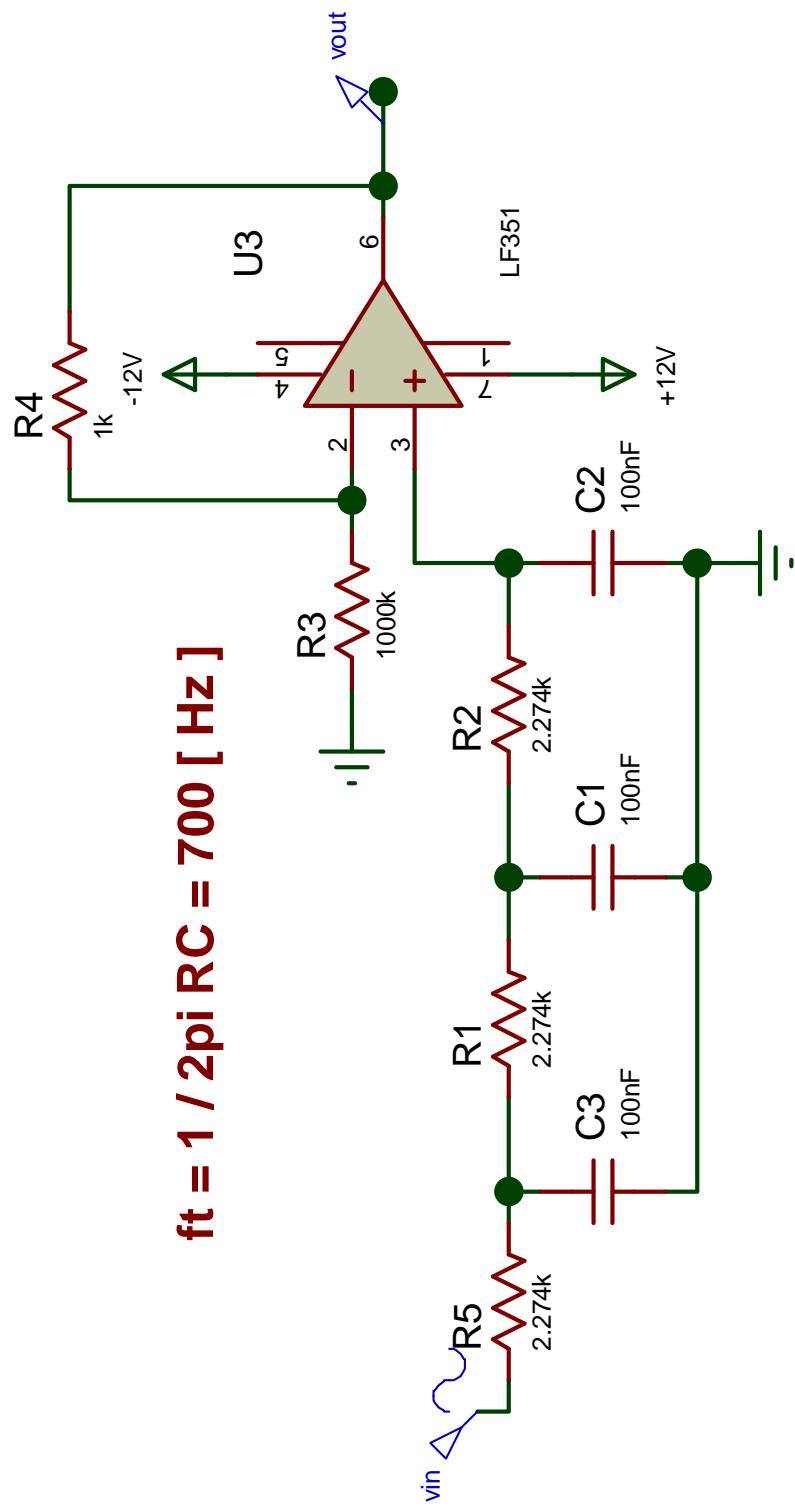

PUNTO 4. Determini la capacità minima della memoria flash (per 1 giorno di acquisizione dati).

I segnali dei **3** sensori dei parametri ambientali vanno acquisiti ogni 3 minuti, per 24 h, per cui il numero totale di rilevazioni è : $3 * 24 * 60 / 3 = \mathbf{1440}$

I **2** segnali del pannello fotovoltaico, invece, vanno acquisiti ogni 3 min ma solo nelle **ore diurne**.

Essendo ovviamente la durata del giorno variabile a seconda della stagione e della Latitudine, considerando una posizione geografica a 45° di Latitudine Nord e mettendosi nel caso “peggiore”, cioè al Solstizio di giugno, si ipotizza una durata del giorno di circa 16 ore, da cui : $2 * 16 * 60 / 3 = \mathbf{640}$ rilevazioni.

Perciò il numero totale di rilevazioni sarà, al max, **2080**, per un N° totale di bit pari a $2080 * 12 = \mathbf{24960}$ bit

Dato che ogni stringa da 12 bit richiede comunque 2 locazioni di Memoria da 1 Byte, la capacità minima della Memoria flash dev'essere di $2080 * 2 = \mathbf{4160}$ Byte

In pratica , almeno di **8 KB**.