

- 1) a) Schema A/D flash a 3 bit 0.5 pt
- b) funzionamento (compresa la rete di decodifica) 0.50
- c) determina il valore delle soglie con  $V_{FS} = 12 [V]$   
e il codice di OUT per  $V_{IN_1} = 3,4 [V]$  1  
 $V_{IN_2} = 5,8 "$   
 $V_{IN_3} = 8,9 "$
- d) quali sono i pregi e i limiti di questo tipo di A/D? 0.5
- 2) a) A/D a gradinata (o a contatore): schema  
a blocchi e funzionamento 1
- b)  $V_{FS} = -12 [V]$  N° BIT = 10 0.5  
 $V_{IN} = 7,3 "$   $\Rightarrow$  CODICE DI USCITA IN BINARIO?
- [N.B.] Non approssimate nel calcolo del quoto, ma tenete tutte le cifre decimali! 0.5
- c) classifica gli A/D in base alla velocità di conversione 0.5

1) a) schema A/D flash a 3 bit

[0,5 pt]

b) funzionamento (compresa la rete di decodifica)

[0,50]

c) determina il valore delle soglie con  $V_{FS} = 10[V]$

[1]

e il codice di OUT per  $V_{IN_1} = 2,6 [V]$

$$V_{IN_2} = 4,7 "$$

$$V_{IN_3} = 8,2 "$$

d) quali sono i pregi e i limiti di questo tipo di A/D? [0,5]

2) a) A/D a successive approssimazione: schema a blocchi generale e funzionamento.

[1,5]

b) schema circuitale SAR (a 3 bit)

[0,5]

c) funzionamento del SAR con un esempio numerico:

$$V_{FS} = -8 [V] \quad V_{IN} = 6,3 [V] \quad \text{solo tabella : } [0,5 \text{ pt}]$$

tabella + spiegazione dettagliata [1,5 pt]

3) a) A/D a gradinata (o a contatore): schema a blocchi e funzionamento

[1]

$$b) V_{FS} = -15 [V] \quad N^{\circ} \text{ BIT} = 10$$

[0,5]

$$V_{IN} = 9,7 [V] \Rightarrow \text{CODICE DI USCITA IN BINARIO ?}$$

[N.B.] Non approssimate nel calcolo del quanta, ma tenete tutte le cifre decimali!

c) classifica gli A/D in base alla velocità di conversione [0,5]

— o — o —