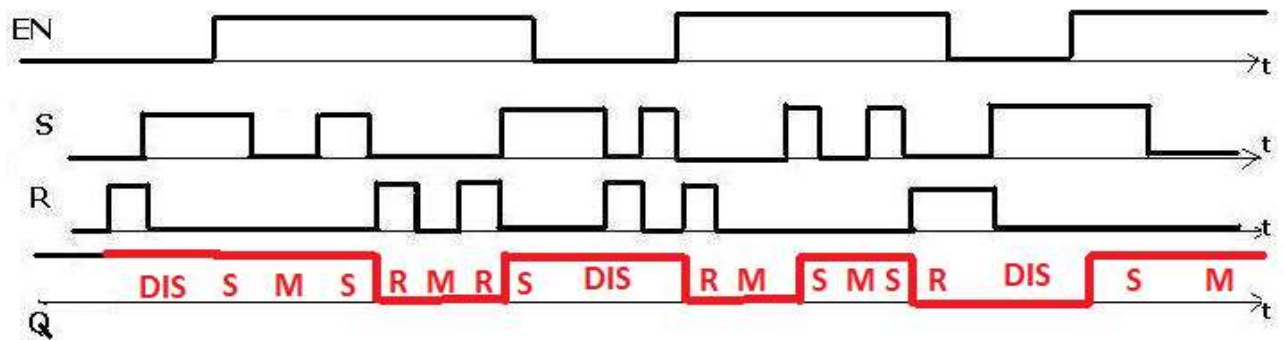


CRONOGRAMMI 2


1. LATCH SR con ENABLE

- Disegna lo schema e la TdV
- studia il grafico di Q (già fatto !)



2. LATCH SR con ENABLE :

- disegna il grafico di Q

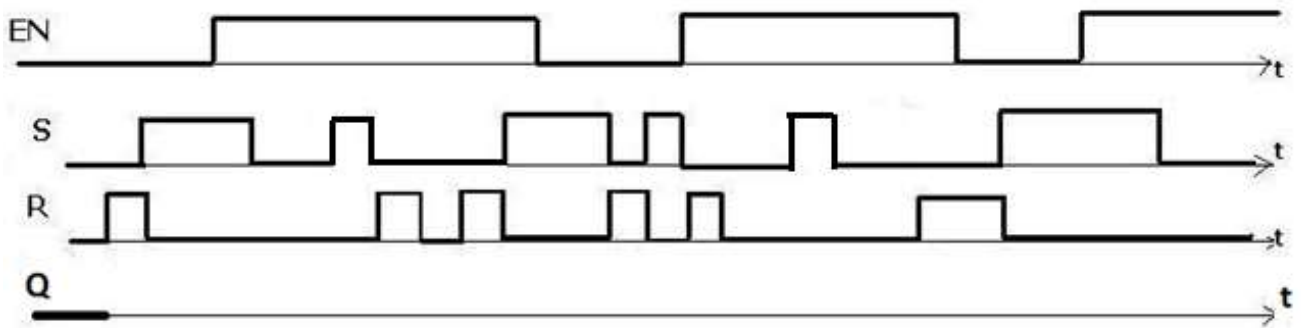

3. LATCH JK con ENABLE :

- Disegna lo schema e la TdV
- disegna il grafico di Q

