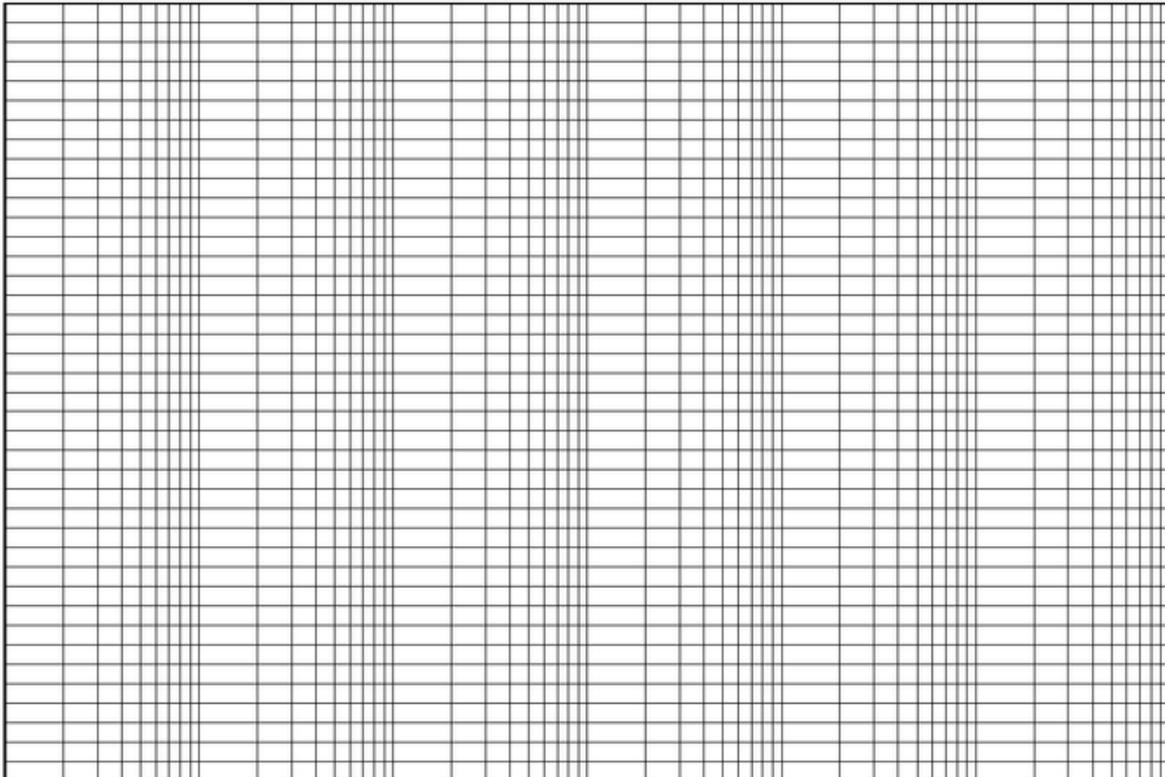


$$\bar{G}(j\omega) = \frac{800 (j\omega + 500)}{(j\omega + 10) * (j\omega + 10.000)}$$


a) disegnare le Curve ideali di Bode di |G| e Fase(G) e quotarle (giustificando) per  $\omega_1 = 0$  ,  $\omega_2 = 20$   $\omega_2 = 40$   $\omega_3 = 100$   $\omega_4 = 500$   $\omega_5 = 20000$   $\omega_6 = 100000$  [r/s]

b) disegnare il grafico vettoriale di  $\bar{V}_{in}$  e  $\bar{V}_{out}$  per  $\omega_4 = 500$  [r/s] , con  $\bar{V}_{in} = 10[V]e^{j45^\circ}$

Carta semilogaritmica a 6 decadi



Pulsazione  $\omega$

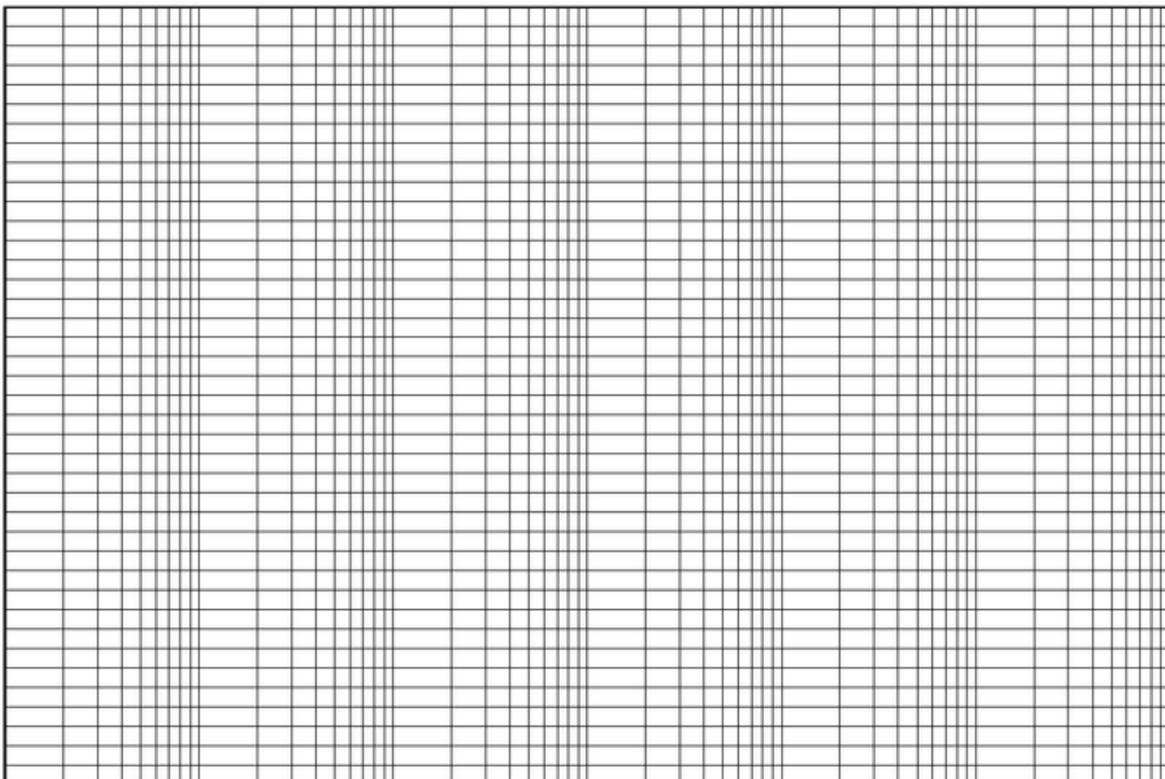

Pulsazione  $\omega$

VALUTAZIONE :

	BASE	a)	b)	TOT	VOTO
Pt max	20	60	20	100	
Pt acquisito	20				